

Department of Computer Science
Course number: CSC.T341



コンピュータ論理設計 Computer Logic Design

10. マルチサイクルプロセッサの設計と実装 Design and Implementation of a Multi-cycle Processor

吉瀬 謙二 情報工学系


Kenji Kise, Department of Computer Science

kise_at_c.titech.ac.jp www.arch.cs.titech.ac.jp/lecture/CLD/

講義: 月曜日 10:45-12:25, 木曜日 10:45-12:25

m_proc07 ベースラインのプロセッサ (シングルサイクル)

- 命令フェッチ(IF), デコードとオペランドフェッチ(ID), 実行(EX), メモリアクセス(MEM), ライトバック(WB) の処理をおこなう **add, addi, sll, srl, lw, sw, beq, bne** 命令に対応したプロセッサ

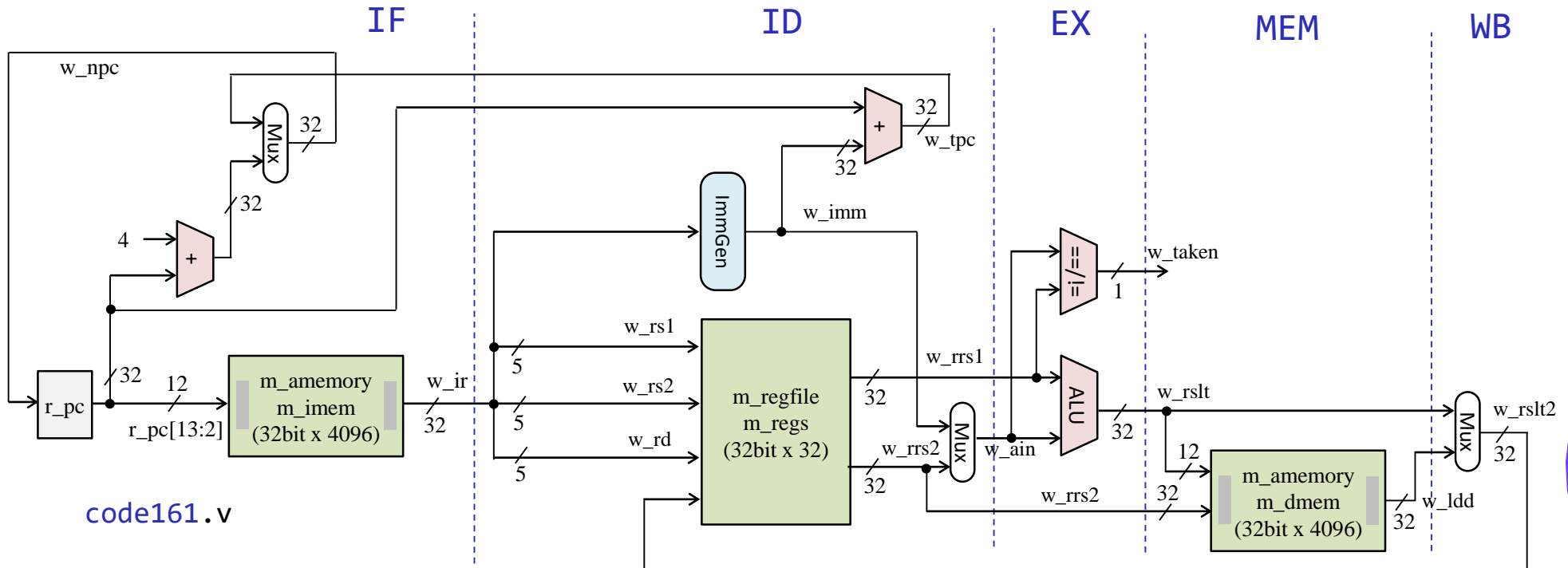


code161.v

f = 60MHz
 IPC = 1.000
 Perf = 60.00

31	30	25	24	21	20	19	15	14	12	11	8	7	6	0	
funct7					rs2		rs1	funct3		rd		opcode		R-type	
imm[11:0]							rs1	funct3		rd		opcode		I-type	
imm[11:5]					rs2		rs1	funct3		imm[4:0]		opcode		S-type	
imm[12]		imm[10:5]			rs2		rs1	funct3		imm[4:1]	imm[11]	opcode		B-type	


Clock rate is mainly determined by

 - Switching speed of gates (transistors)
- **The number of levels of gates**
 - The maximum number of gates cascaded in series in any combinational logics.
 - In this example, the number of levels of gates is 3.
- Wiring delay and fanout





Growth in processor performance

 - Performance = $f \times \text{IPC}$
 - f : frequency (clock rate)
 - IPC : retired machine Instructions Per Cycle



m_proc05 add, addi, lw, sw を処理するプロセッサ

 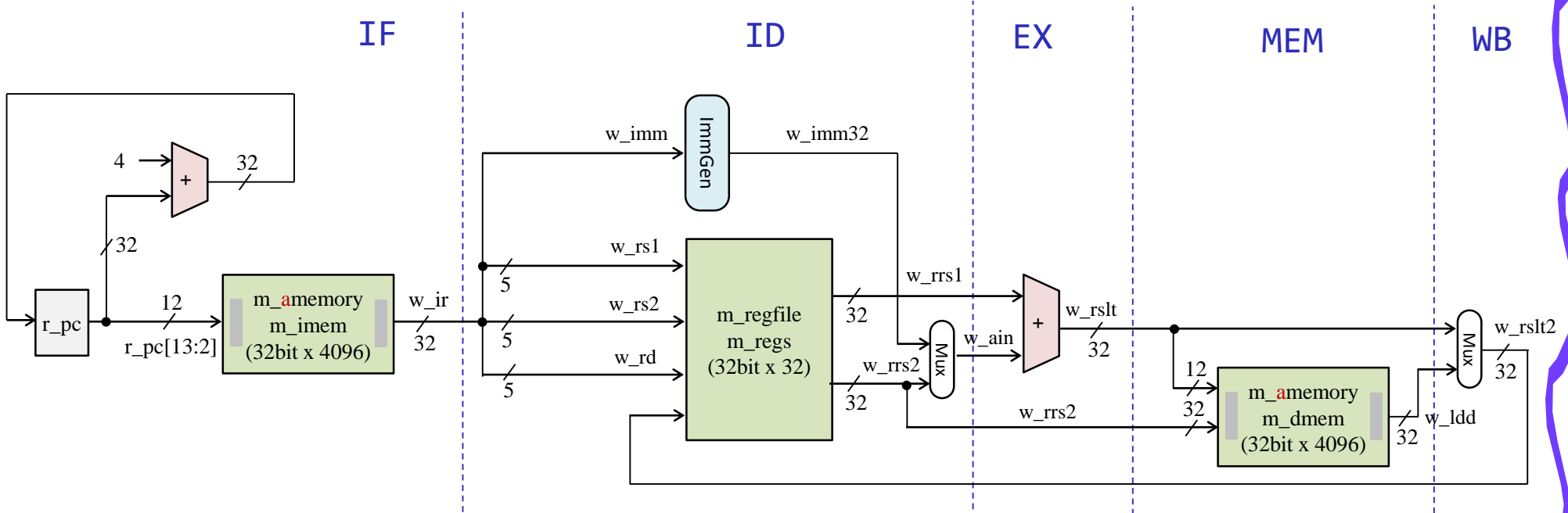- 命令フェッチ(IF), デコードとオペランドフェッチ(ID), 実行(EX), メモリアクセス(MEM), ライトバック(WB) の処理をおこなうadd, addi, lw, sw命令に対応したプロセッサ



m_proc05 add, addi, lw, sw を処理するシングルサイクル版

```
module m_proc05 (w_clk, w_ce, w_led);
  input wire w_clk, w_ce;
  output wire [31:0] w_led;


  reg [31:0] r_pc = 0;
  wire [31:0] w_ir;
  wire [4:0] w_op5 = w_ir[6:2];
  wire [4:0] w_rs1 = w_ir[19:15];
  wire [4:0] w_rs2 = w_ir[24:20];
  wire [4:0] w_rd = w_ir[11:7];
```

code171.v

```
  wire #4 w_we = w_ce & (w_op5==5'b01100 || w_op5==5'b00100 || w_op5==5'b00000);
  wire [31:0] w_imm, w_rrs1, w_rrs2, w_ain, w_rslt, w_ldd, w_rslt2;

  m_amemory m_imem (w_clk, r_pc[13:2], 1'd0, 32'd0, w_ir);
  m_immgen m_immgen0 (w_ir, w_imm);
  m_regfile m_regs (w_clk, w_rs1, w_rs2, w_rd, w_we, w_rslt2, w_rrs1, w_rrs2);
  assign #3 w_ain = (w_op5==5'b01100) ? w_rrs2 : w_imm;
  assign #9 w_rslt = w_rrs1 + w_ain;
  m_amemory m_dmem (w_clk, w_rslt[13:2], (w_op5==5'b01000), w_rrs2, w_ldd);
  assign #3 w_rslt2 = (w_op5==5'b00000) ? w_ldd : w_rslt;
  always @(posedge w_clk) #5 if(w_ce & r_pc!=24) r_pc <= r_pc + 4;

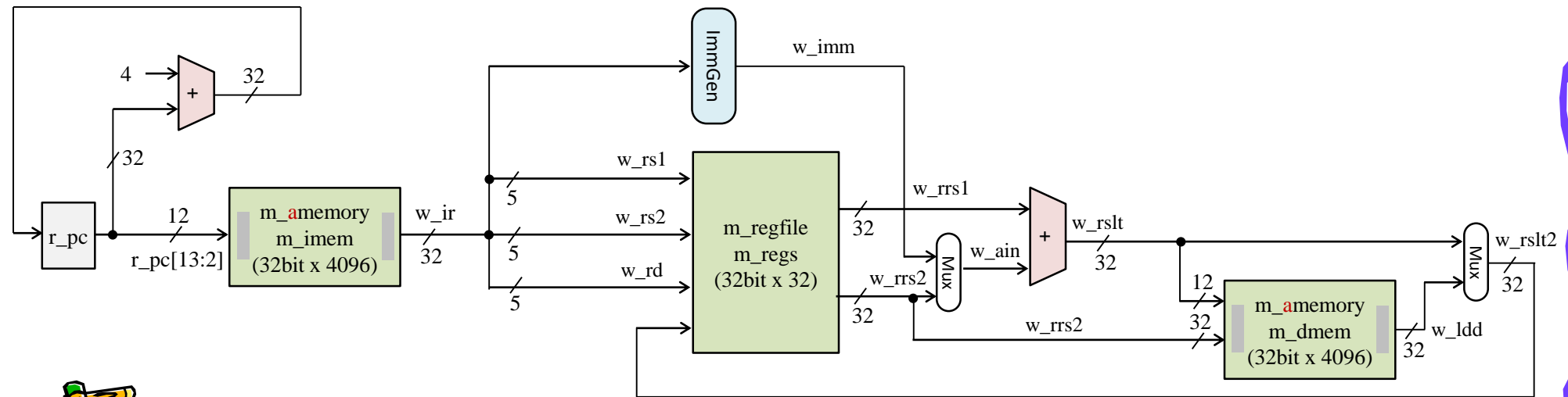  reg [31:0] r_led = 0;
  always @(posedge w_clk) if(w_ce & w_we & w_rd==30) r_led <= w_rslt2;
  assign w_led = r_led;
endmodule
```




m_proc05 add, addi, lw, sw を処理するシングルサイクル版



```


cm_ram[0]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'b000, 5'd0, 7'b0110011}; // add x0, x0, x0 // NOP
cm_ram[1]={12'd55, 5'd0, 3'b000, 5'd4, 7'b0010011}; // addi x4, x0, 55 // x4 = 55
cm_ram[2]={7'd0, 5'd4, 5'd0, 3'b010, 5'd16, 7'b0100011}; // sw x4, 16(x0) // m[16] = x4
cm_ram[3]={12'd16, 5'd0, 3'b010, 5'd7, 7'b0000011}; // lw x7, 16(x0) // x7 = m[16]
cm_ram[4]={12'd9, 5'd0, 3'b000, 5'd2, 7'b0010011}; // addi x2, x0, 9 // x2 = 9
cm_ram[5]={7'd0, 5'd2, 5'd7, 3'b000, 5'd3, 7'b0110011}; // add x3, x7, x2 // x3 = x7 + x2
cm_ram[6]={7'd0, 5'd3, 5'd0, 3'b000, 5'd30, 7'b0110011}; // add x30,x0, x3 // led = x3
cm_ram[7]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'b000, 5'd0, 7'b1100011}; // L: beq x0, x0, L
    
```

code171.v
program.txt

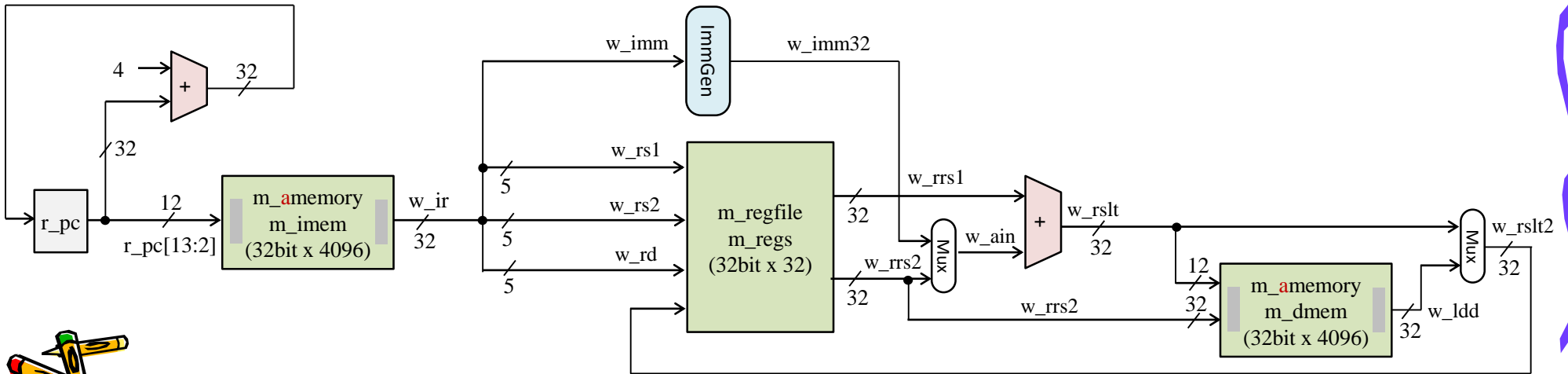

m_proc05 add, addi, lw, sw を処理するシングルサイクル版

code171.v
main15.xdc
50MHz clock freq.

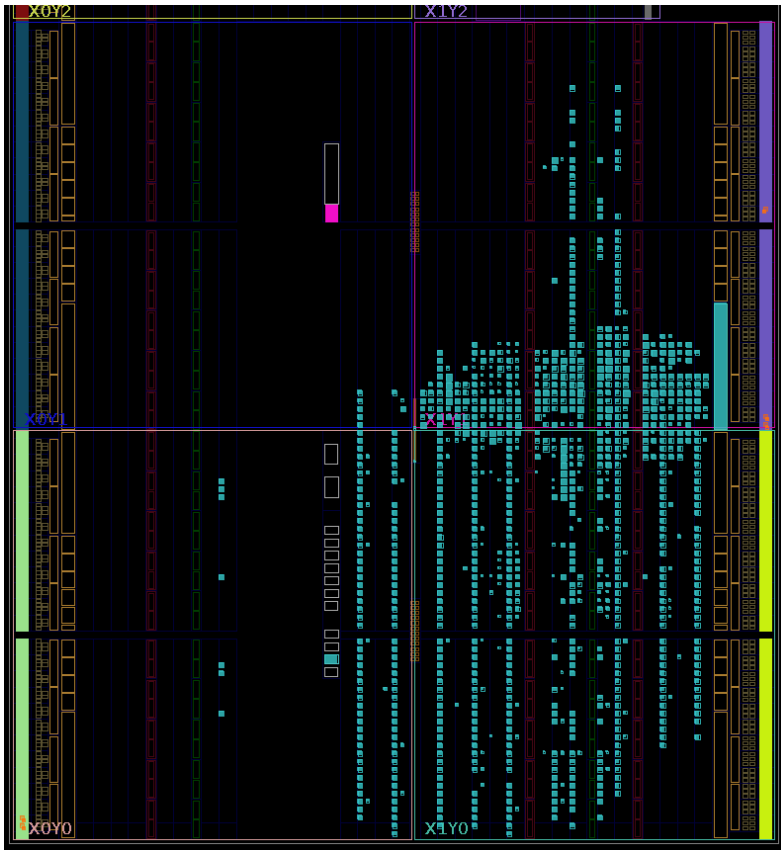

m_proc05 シングルサイクル版

50MHz

WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2458	66	2164	0
3.413	0.000	3080	1215	2184	0

60MHz

WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2458	66	2164	0
0.361	0.000	3081	1215	2184	0



70MHz

WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2458	66	2164	0
-0.023	-0.023	3081	1215	2184	0

10MHz 単位で動作周波数を変化させて測定した場合の最高の動作周波数は 60MHz




Single Cycle Processor

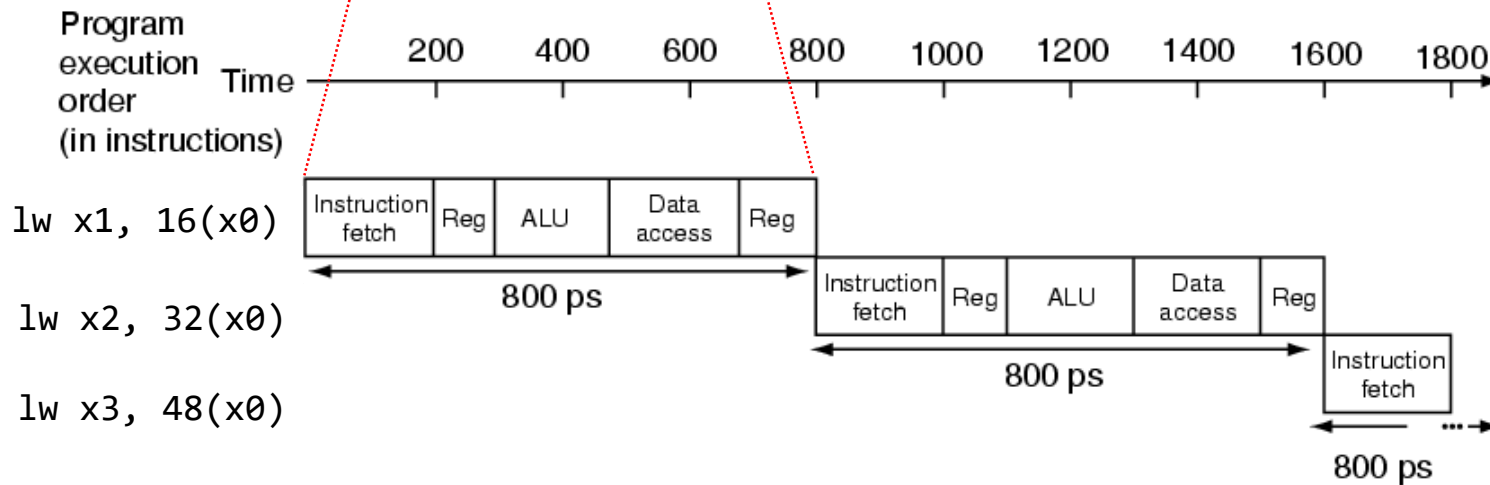 

m_proc08 (multi-cycle processor) マルチサイクル



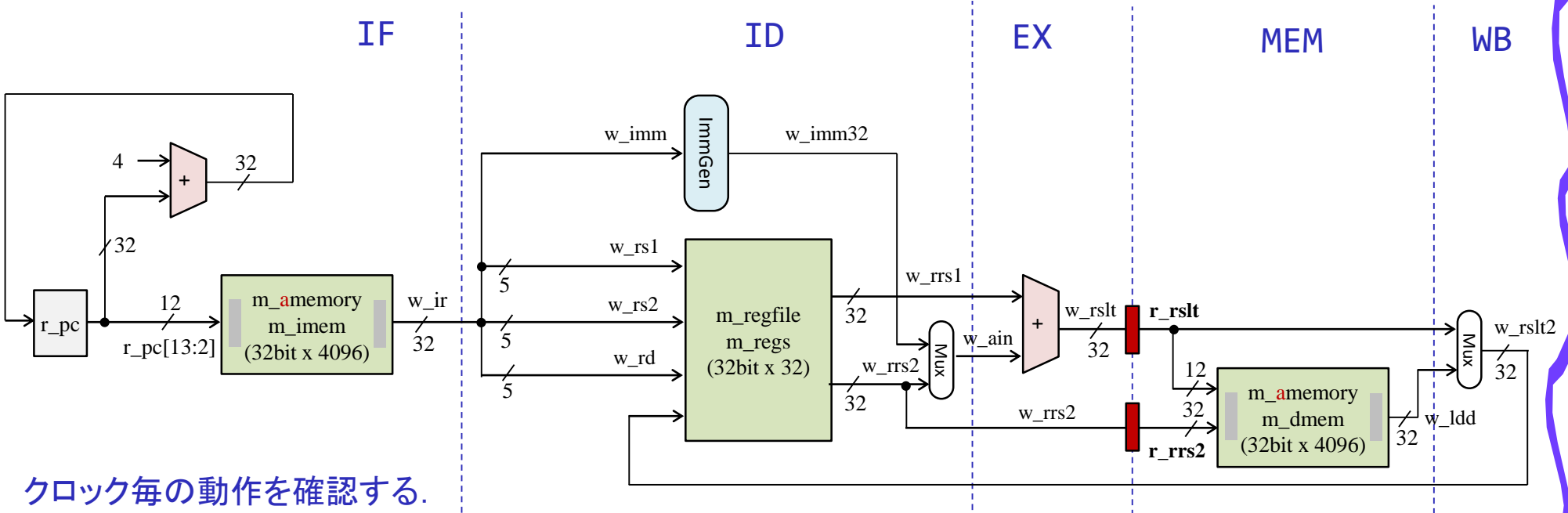- 命令フェッチ(IF), デコードとオペランドフェッチ(ID), 実行(EX) を1サイクル, メモリアクセス(MEM), ライトバック(WB) の処理を1サイクルで処理するマルチサイクルのプロセッサ
- 2サイクルで1命令を処理する IPC (instructions per cycle) = 0.5 のプロセッサ, `add`, `addi`, `lw`, `sw` をサポート




```

cm_ram[0]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'b000, 5'd0, 7'b0110011}; // add x0, x0, x0 // NOP
cm_ram[1]={12'd55, 5'd0, 3'b000, 5'd4, 7'b0010011}; // addi x4, x0, 55 // x4 = 55
cm_ram[2]={7'd0, 5'd4, 5'd0, 3'b010, 5'd16, 7'b0100011}; // sw x4, 16(x0) // m[16] = x4
cm_ram[3]={12'd16, 5'd0, 3'b010, 5'd7, 7'b0000011}; // lw x7, 16(x0) // x7 = m[16]
cm_ram[4]={12'd9, 5'd0, 3'b000, 5'd2, 7'b0010011}; // addi x2, x0, 9 // x2 = 9
cm_ram[5]={7'd0, 5'd2, 5'd7, 3'b000, 5'd3, 7'b0110011}; // add x3, x7, x2 // x3 = x7 + x2
cm_ram[6]={7'd0, 5'd3, 5'd0, 3'b000, 5'd30, 7'b0110011}; // add x30, x0, x3 // led = x3
cm_ram[7]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'b000, 5'd0, 7'b1100011}; // L: beq x0, x0, L
    
```




m_proc08 (multi-cycle processor) マルチサイクル

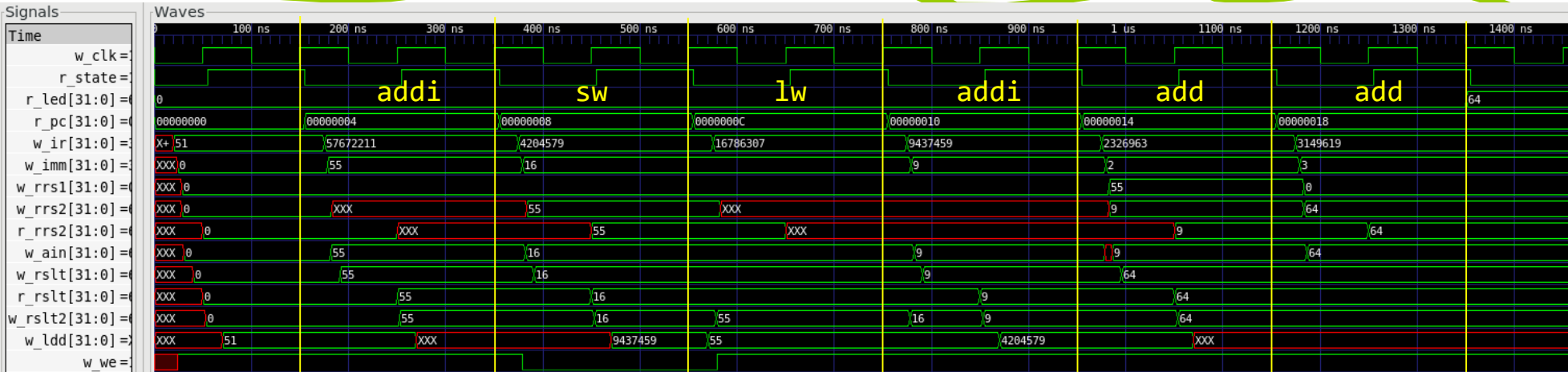

```

cm_ram[0]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'b000, 5'd0, 7'b0110011}; // add x0, x0, x0 // NOP
cm_ram[1]={12'd55, 5'd0, 3'b000, 5'd4, 7'b0010011}; // addi x4, x0, 55 // x4 = 55
cm_ram[2]={7'd0, 5'd4, 5'd0, 3'b010, 5'd16, 7'b0100011}; // sw x4, 16(x0) // m[16] = x4
cm_ram[3]={12'd16, 5'd0, 3'b010, 5'd7, 7'b0000011}; // lw x7, 16(x0) // x7 = m[16]
cm_ram[4]={12'd9, 5'd0, 3'b000, 5'd2, 7'b0010011}; // addi x2, x0, 9 // x2 = 9
cm_ram[5]={7'd0, 5'd2, 5'd7, 3'b000, 5'd3, 7'b0110011}; // add x3, x7, x2 // x3 = x7 + x2
cm_ram[6]={7'd0, 5'd3, 5'd0, 3'b000, 5'd30, 7'b0110011}; // add x30, x0, x3 // led = x3
cm_ram[7]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'b000, 5'd0, 7'b1100011}; // L: beq x0, x0, L
    
```

code172.v
program.txt

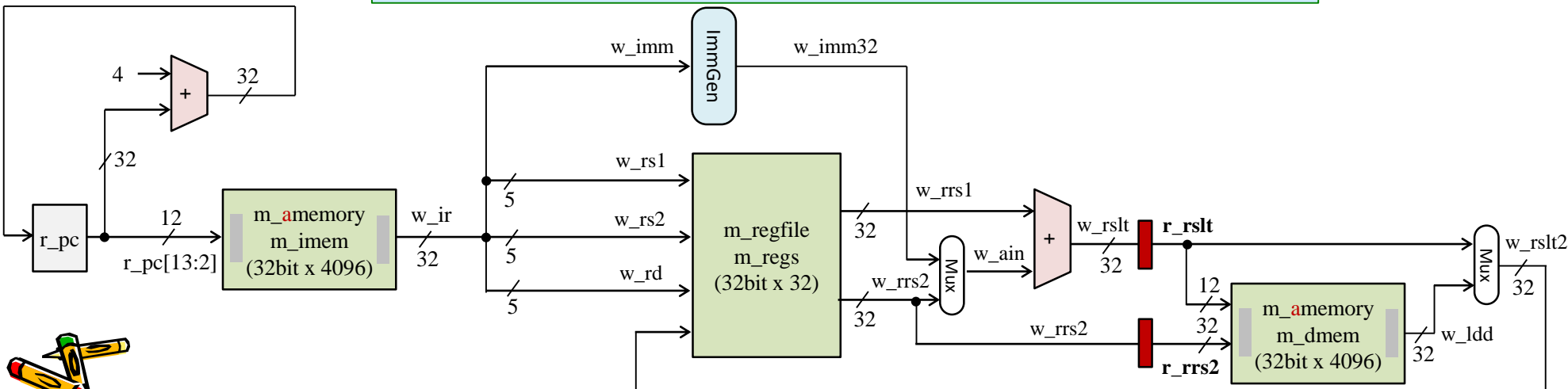

m_proc08 (multi-cycle processor) マルチサイクル



```

module m_proc08 (w_clk, w_ce, w_led);
  input wire w_clk, w_ce;
  output wire [31:0] w_led;

  reg [31:0] r_pc = 0;
  wire [31:0] w_ir;
  wire [4:0] w_op5 = w_ir[6:2];
  wire [4:0] w_rs1 = w_ir[19:15];
  wire [4:0] w_rs2 = w_ir[24:20];
  wire [4:0] w_rd = w_ir[11:7];

  reg [31:0] r_rslt, r_rrs2;

  reg r_state = 0;
  always @(posedge w_clk) #5
    if(w_ce) r_state <= r_state + 1;
  
```

```


  wire #4 w_we = w_ce & (w_op5==5'b01100 || w_op5==5'b00100 || w_op5==5'b00000);

  wire [31:0] w_imm, w_rrs1, w_rrs2, w_ain, w_rslt, w_ldd, w_rslt2;

  always @(posedge w_clk) if(w_ce & r_state==0) r_rslt <= w_rslt;
  always @(posedge w_clk) if(w_ce & r_state==0) r_rrs2 <= w_rrs2;
  m_amemory m_imem (w_clk, r_pc[13:2], 1'd0, 32'd0, w_ir);
  m_immgen m_immgen0 (w_ir, w_imm);
  m_regfile m_regs (w_clk, w_rs1, w_rs2, w_rd, w_we & r_state, w_rslt2, w_rrs1, w_rrs2);
  assign #3 w_ain = (w_op5==5'b01100) ? w_rrs2 : w_imm;
  assign #9 w_rslt = w_rrs1 + w_ain;
  m_amemory m_dmem (w_clk, r_rslt[13:2], (w_op5==5'b01000 & r_state), r_rrs2, w_ldd);
  assign #3 w_rslt2 = (w_op5==5'b00000) ? w_ldd : r_rslt;
  always @(posedge w_clk) #5 if(w_ce & r_state & r_pc!=24) r_pc <= r_pc + 4;


  reg [31:0] r_led = 0;
  always @(posedge w_clk) if(w_ce & w_we & r_state & w_rd==30) r_led <= w_rslt2;
  assign w_led = r_led;
endmodule
  
```

code172.v
program.txt

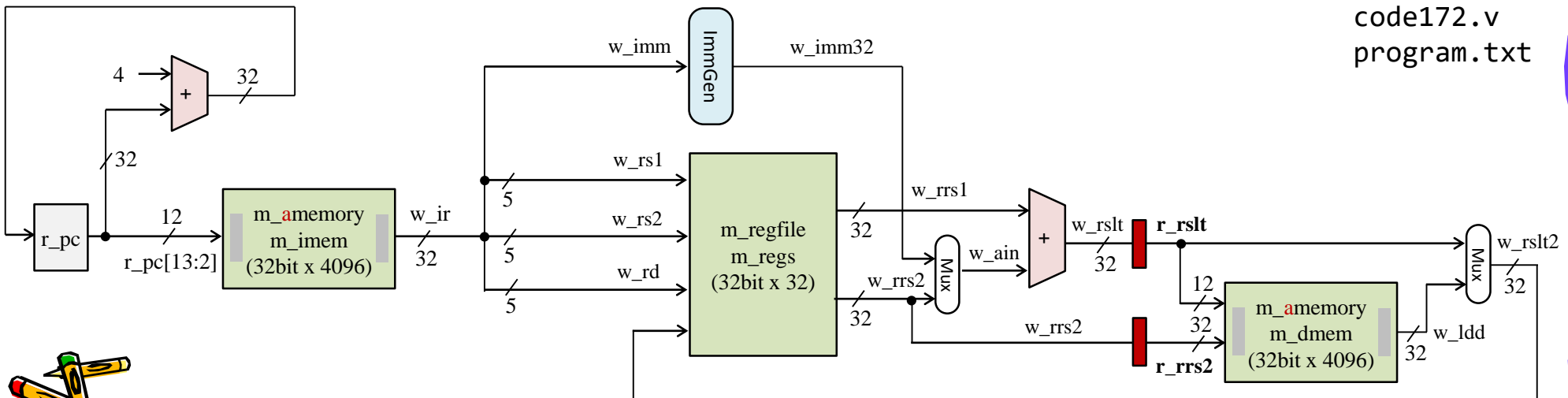

m_proc08 (multi-cycle processor) マルチサイクル

 code172.v (m_proc08)
main15.xdc
80MHz clock freq.



m_proc05 シングルサイクル版 Perf = 60 × 1.0 = 60.0

60MHz

WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2458	66	2164	0
0.361	0.000	3081	1215	2184	0

70MHz

WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2458	66	2164	0
-0.023	-0.023	3081	1215	2184	0

m_proc08 2段のマルチサイクル版 Perf = 110 × 0.5 = 55.0

90MHz

WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2461	219	2164	0
1.306	0.000	3084	1368	2184	0

100MHz

WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2461	219	2164	0
0.284	0.000	3083	1368	2184	0

110MHz


WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2461	219	2164	0
0.229	0.000	3084	1368	2184	0

120MHz


WNS	TNS	LUT	FF	LUTRAM	BRAM
		2461	219	2164	0
-0.027	-0.071	3091	1368	2184	0

10MHz単位で動作周波数を変化させて測定した場合の最高の動作周波数は 110MHz

マルチサイクルのプロセッサ Multi-cycle Processor

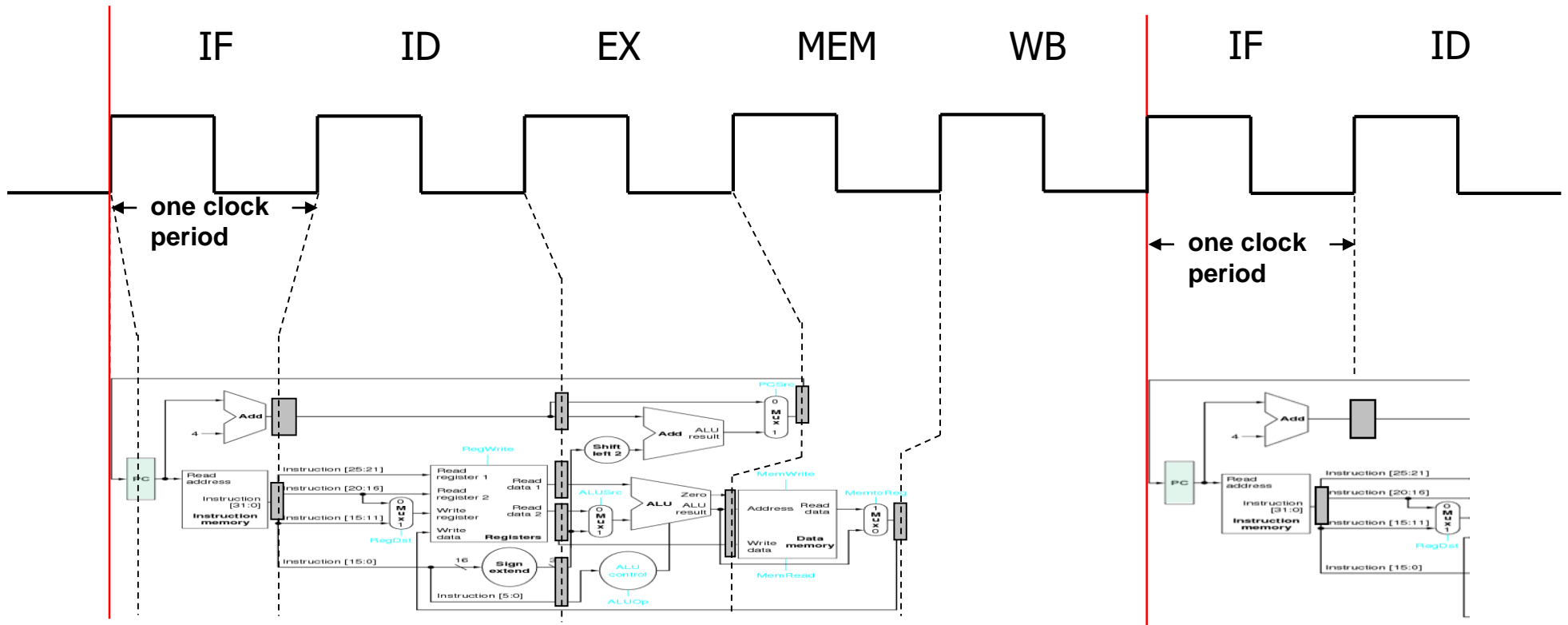

State Machine Diagram

 


$$0.1 \times 3 + 0.1 \times 5 + 0.8 \times 4 = 4.0$$



m_proc09 (multi-cycle processor) マルチサイクル

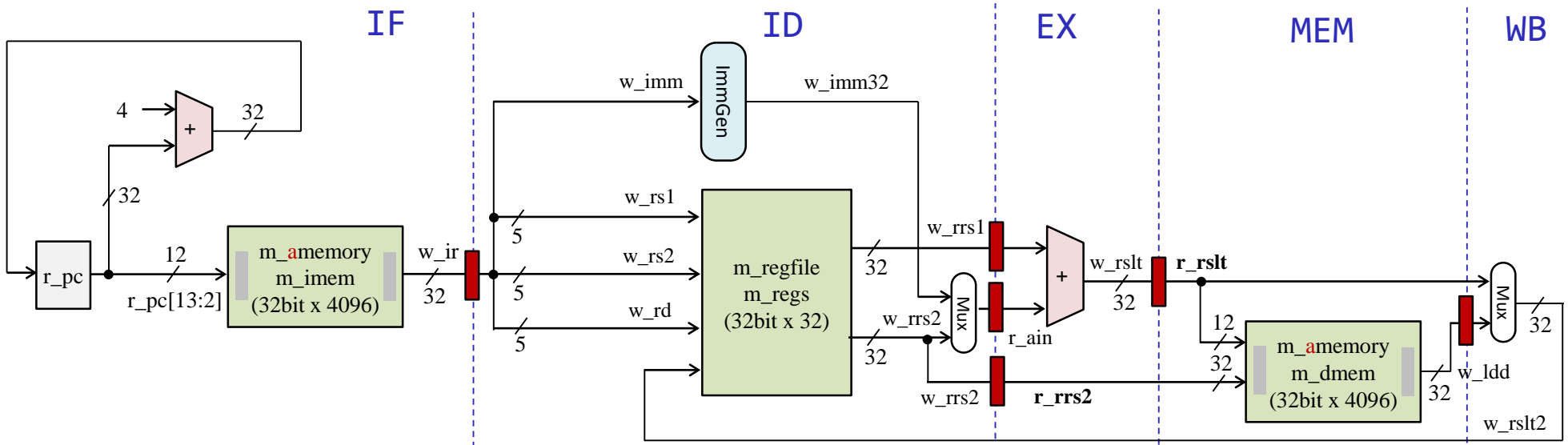- 5サイクルで1命令を処理する IPC = 0.2 のマルチサイクルのプロセッサ, `add`, `addi`, `lw`, `sw` をサポート
- 最も遅延の長い(長い時間を要する)ステップがプロセッサの動作周波数を決める。



クロック毎の動作を確認する。

```

cm_ram[0]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'b000, 5'd0, 7'b0110011}; // add x0, x0, x0 // NOP
cm_ram[1]={12'd55, 5'd0, 3'b000, 5'd4, 7'b0010011}; // addi x4, x0, 55 // x4 = 55
cm_ram[2]={7'd0, 5'd4, 5'd0, 3'b010, 5'd16, 7'b0100011}; // sw x4, 16(x0) // m[16] = x4
cm_ram[3]={12'd16, 5'd0, 3'b010, 5'd7, 7'b0000011}; // lw x7, 16(x0) // x7 = m[16]
cm_ram[4]={12'd9, 5'd0, 3'b000, 5'd2, 7'b0010011}; // addi x2, x0, 9 // x2 = 9
cm_ram[5]={7'd0, 5'd2, 5'd7, 3'b000, 5'd3, 7'b0110011}; // add x3, x7, x2 // x3 = x7 + x2
cm_ram[6]={7'd0, 5'd3, 5'd0, 3'b000, 5'd30, 7'b0110011}; // add x30,x0, x3 // led = x3
cm_ram[7]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'b000, 5'd0, 7'b1100011}; // L: beq x0, x0, L
    
```




非同期(asynchronous)メモリと同期(synchronous)メモリ



```

module m_memory (w_clk, w_addr, w_we, w_din, w_dout); // asynchronous memory
  input wire w_clk, w_we;
  input wire [11:0] w_addr;
  input wire [31:0] w_din;
  output wire [31:0] w_dout;
  reg [31:0] cm_ram [0:4095]; // 4K word (4096 x 32bit) memory
  always @(posedge w_clk) if (w_we) cm_ram[w_addr] <= w_din;
  assign #20 w_dout = cm_ram[w_addr];
`include "program.txt"
endmodule


 
module m_memory (w_clk, w_addr, w_we, w_din, r_dout); // synchronous memory
  input wire w_clk, w_we;
  input wire [11:0] w_addr;
  input wire [31:0] w_din;
  output reg [31:0] r_dout;
  reg [31:0] cm_ram [0:4095]; // 4K word (4096 x 32bit) memory
  always @(posedge w_clk) if (w_we) cm_ram[w_addr] <= w_din;
  always @(posedge w_clk) r_dout <= cm_ram[w_addr];
`include "program.txt"
endmodule
  
```



非同期メモリ

  


同期メモリ

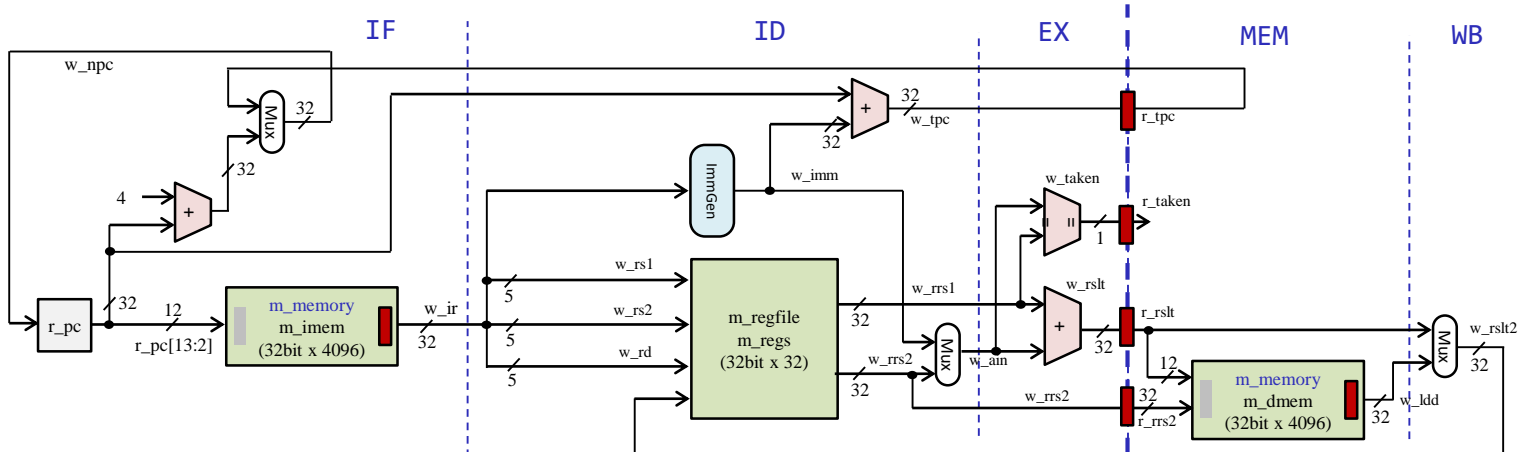 


Artix-7 Architecture Overview

 - CLB (Configurable Logic Block)
- BRAM (Block RAM, embedded memory, synchronous memory)
- DSP (Digital Signal Processing)
- CMT (Clock Management Tile)
- Routing fabric




DSP Slice


UG479_c1_21_032111

 


m_proc10 (multi-cycle processor) マルチサイクル

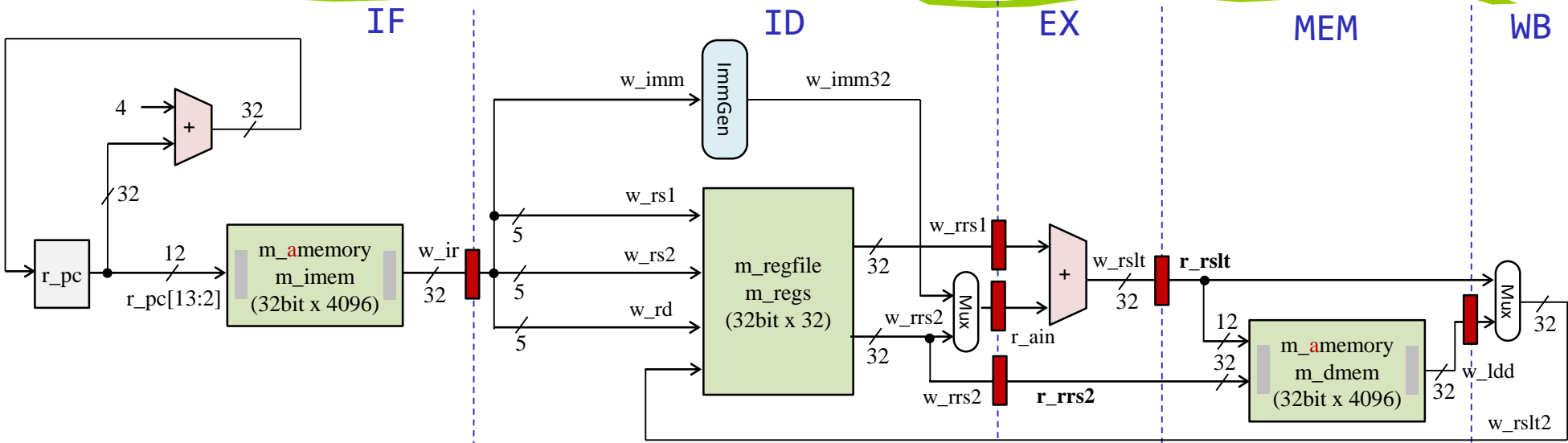


code174.v (m_proc10)

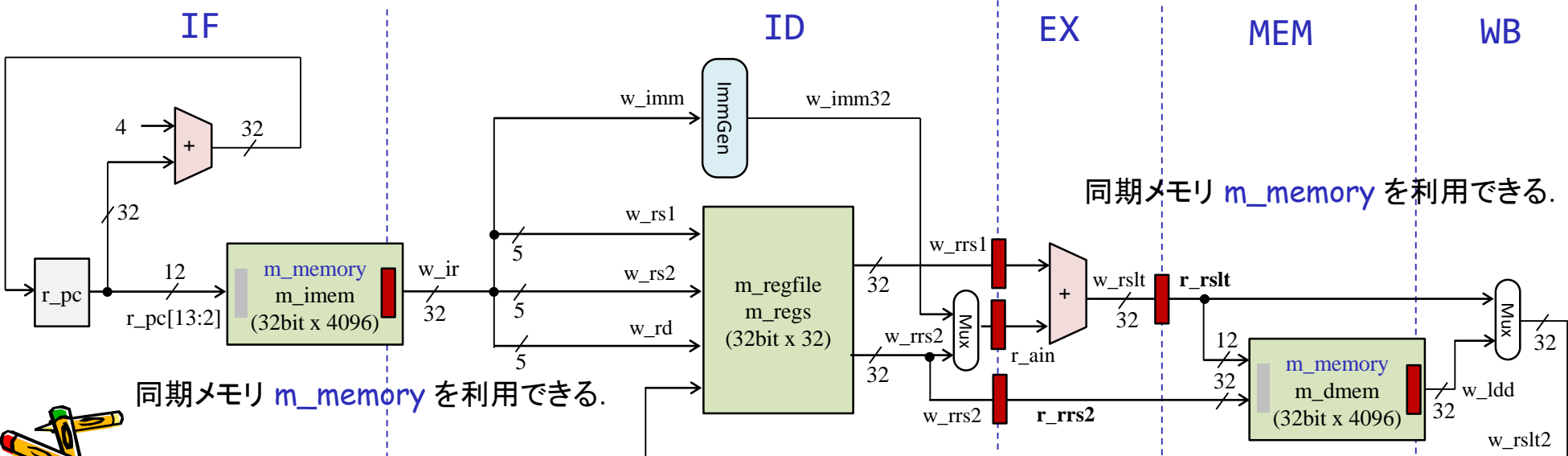

Optimization for Multi-cycle Processors

 

Simple State Machine Diagram

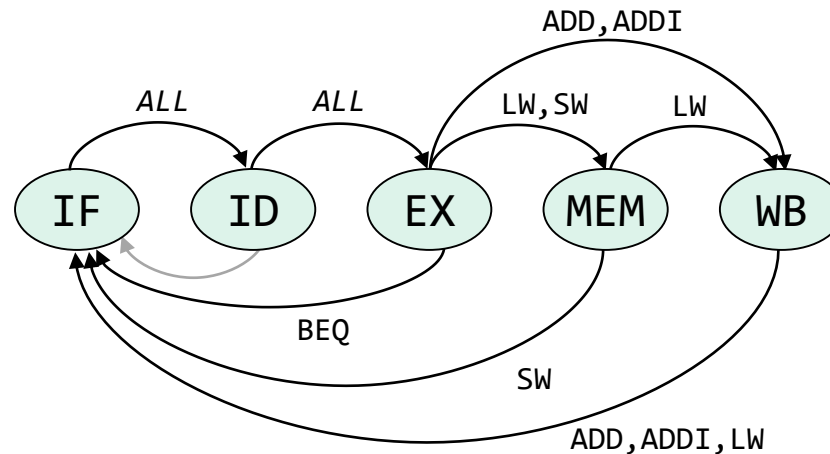

Optimized State Machine Diagram


$$0.1 \times 3 + 0.1 \times 5 + 0.8 \times 4 = 4.0$$




Comparison of the two processor architectures



m_proc05 (code171.v)

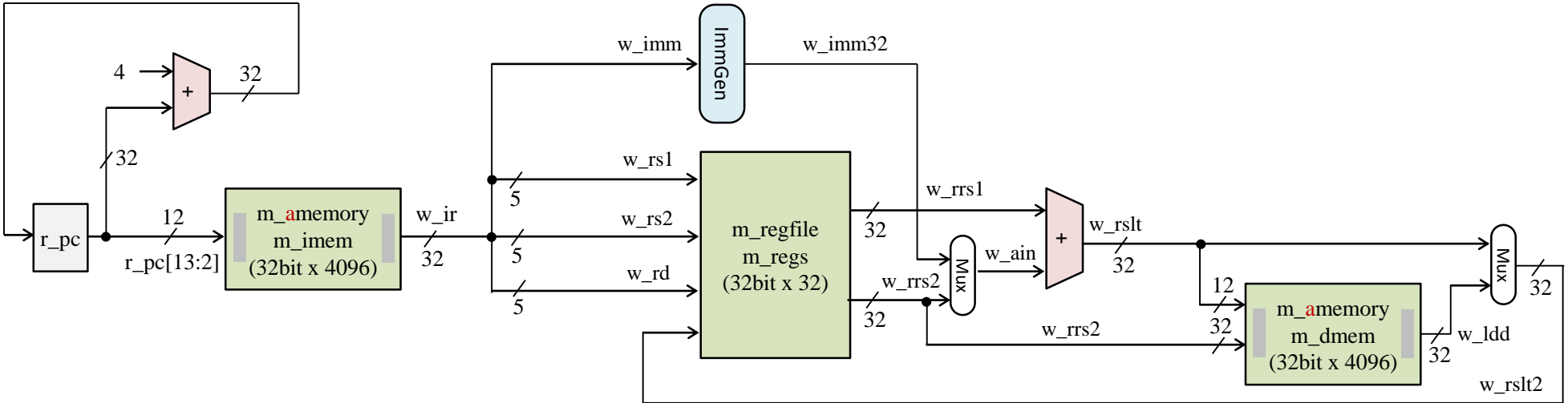



m_proc10

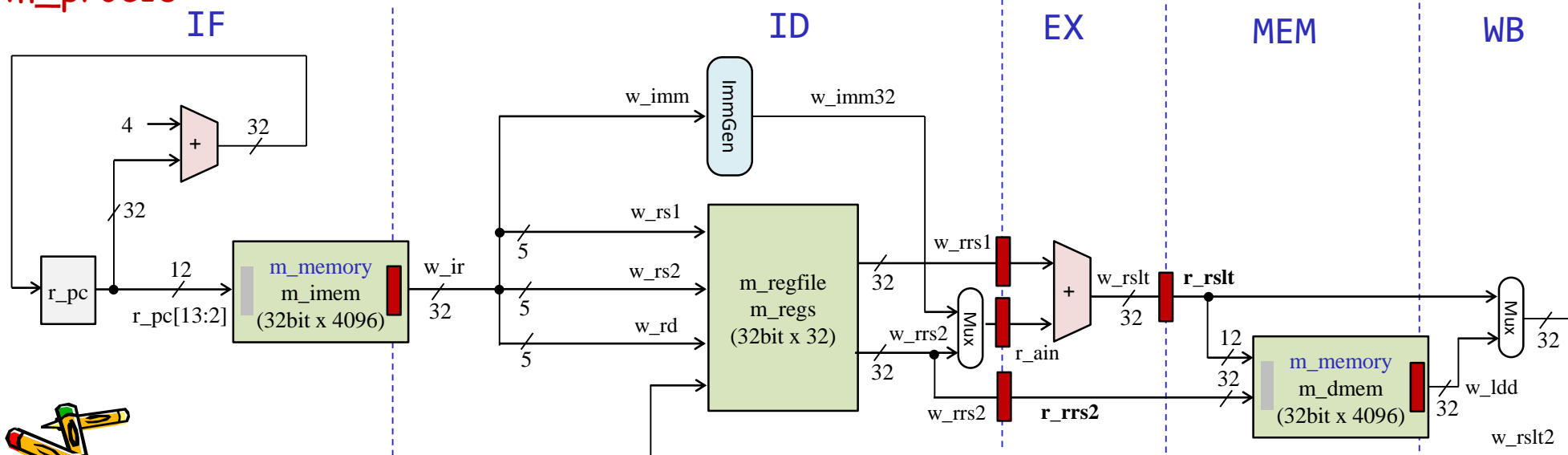

m_proc05 add, addi, lw, sw を処理するシングルサイクル版

code171.v
main15.xdc
50MHz clock freq.

左は、非同期メモリを使うようにm_proc05 を記述して分散メモリとなる場合
右は、同期メモリを使うようにm_proc05 を記述して BRAM となる場合

  


code171.v の命令メモリとデータメモリを m_memory
に変更した版




An overview of **pipelining** (topic of the next lecture)

- Non pipelining (Multi-cycle)


 


- Pipelining

 

補足: Vivado の最適化オプション

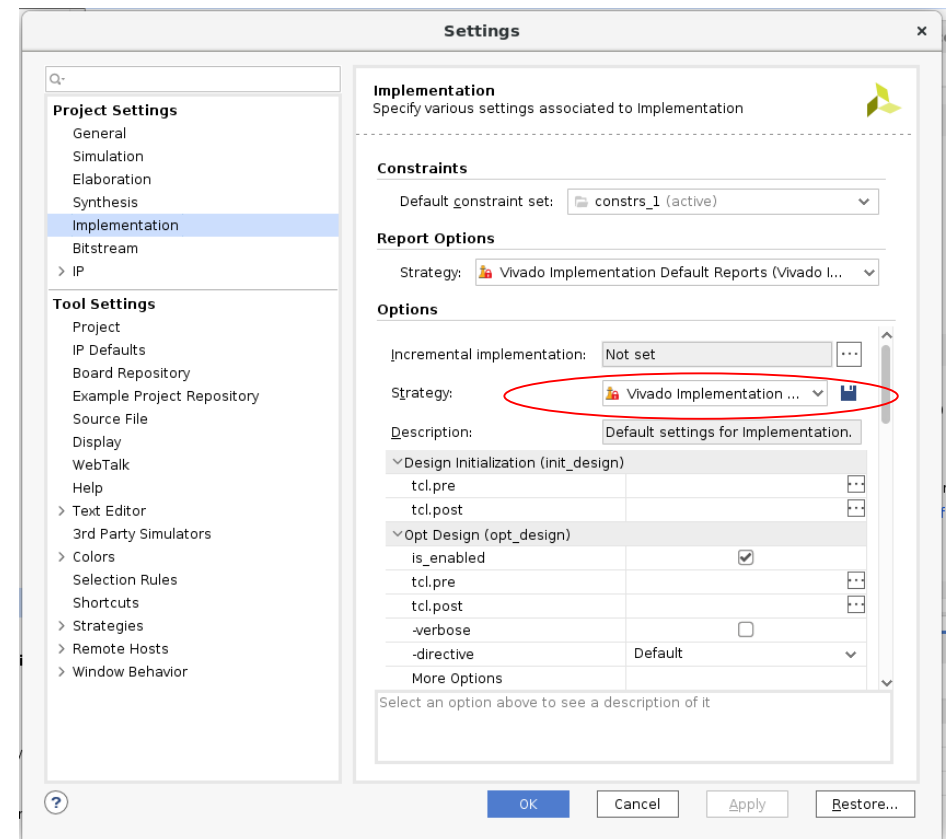 - Settings -> Synthesis -> Strategy : Vivado Synthesis Defaults
- Settings -> Implementation -> Strategy: Vivado Implementation Defaults



補足: Vivado の最適化オプション

- プロセッサの高性能化のための推奨オプションは次の通り. デザインコンテストでは, これらのVivadoのオプションを適切なものに変更してもよい.
- Settings -> Synthesis -> Strategy :
Flow_PerfOptimized_high
- Settings -> Implementation -> Strategy:
Performance_ExplorePostRoutePhysOpt
- ただし, これらの最適化オプションを変更すると, 論理合成と配置配線の時間が長くなるので, 適切に使い分ける必要がある.



References

- Computer Logic Design support page
 - <https://www.arch.cs.titech.ac.jp/lecture/CLD/>
- ACRi Room
 - <https://gw.acri.c.titech.ac.jp>
- ACRi Blog
 - <https://www.acri.c.titech.ac.jp/wordpress/>
- 情報工学系計算機室
 - <http://www.csc.titech.ac.jp/>
- Xilinx Vivado Design Suite
 - <https://japan.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html>
- Digilent Arty A7-35T
 - <https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/arty-a7/start>
- Verilog HDL
 - <https://ja.wikipedia.org/wiki/Verilog>

