



Course number: CSC.T341

# コンピュータ論理設計 演習(4) Computer Logic Design Exercise(4)

情報工学系 荒堀喜貴

Yoshitaka ARAHORI, Department of Computer Science  
arahori\_at\_c.titech.ac.jp



Computer Logic Design support page <https://www.arch.cs.titech.ac.jp/lecture/CLD/>

# コンピュータ論理設計 演習(Exercise)の注意点

- 演習はACRiルームを利用します。
- 3~4人のグループを作成します. そのグループ内で情報を共有しながら演習を進めてください.
- 問題はグループ内で相談して解決する, あるいは, 担当のTA( Teaching Assistant)や教員に質問してください.
- 演習には出席点があります. 休まずにきちんと出席しましょう.
- 演習スライドにチェックポイントの図がある場所は, 作業を確認してもらう場所です. すべてのチェックポイントをクリアしましょう.



- 演習時間でなくてもACRiルームを利用できます. 現在は, 1日に4枠(3時間 × 4枠 = 12時間)を利用できます. 独自のハードウェア設計などに挑戦しましょう.




# Exercise(4)


## • Project\_5

- シングルサイクルプロセッサ **m\_proc02** の仕組みを理解する.
- その正しさをシミュレーションで確認する.
- プロセッサを FPGA で動作させ, 挙動が正しいことを VIO で確認する.

 
## • Project\_6

- シングルサイクルプロセッサ **m\_proc03** の仕組みを理解する.
- Verilog HDLのコードを修正する.
- その正しさをシミュレーションと波形で確認する.



 

# Project\_5

 

# 新しい Vivado プロジェクトの作成とファイルの登録

- 前回の演習を参考に, Vivado で新しいプロジェクト **project\_5** を作成する.
- Ubuntu で起動したターミナルで, 次のコマンドを実行してファイルをコピーする.
  - /home/tu\_kise は automount のディレクトリなので, アクセスしないとファイルが見えない. tabキーによる補完がうまく動作しないことがあるので注意する.
  - 最後の ls コマンドで, code102.v, code111.v, code112.v, code113.v, code115.v, main11.xdc が表示されることを確認.


```
$ ls /home/tu_kise
$ cd ~/cld/project_5
$ cp /home/tu_kise/cld/2023/code102.v .
$ cp /home/tu_kise/cld/2023/code111.v .
$ cp /home/tu_kise/cld/2023/code112.v .
$ cp /home/tu_kise/cld/2023/code113.v .
$ cp /home/tu_kise/cld/2023/code115.v .
$ cp /home/tu_kise/cld/2023/main11.xdc .
$ ls
```

- Vivado で, project\_5 の制約ファイルとして **main11.xdc** を登録する.
  - **main11.xdc** ファイルの内容を変更する必要はない.
- Vivado で, project\_5 のVerilog HDLファイルとして **code115.v** を登録する



# m\_proc01 プロセッサの設計と実装に向けた一歩

code102.v

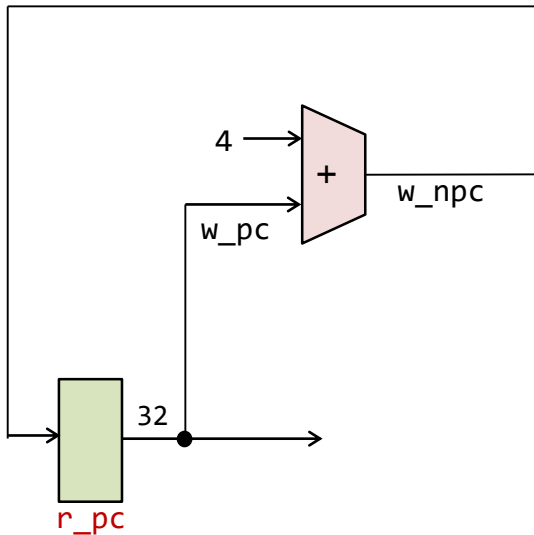


```
module m_top ();
  reg r_clk=0; initial forever #50 r_clk = ~r_clk;
  wire [31:0] w_pc;
  m_main m_main0 (r_clk, w_pc);
  always@(*) #1 $write("%3d %x\n", $time, w_pc);
  initial $dumpfile("main.vcd"); /* file name for GTKWave */
  initial $dumpvars(0, m_top); /* module for GTKWave */
  initial #300 $finish();
endmodule

module m_main (w_clk, w_pc);
  input wire w_clk;
  output wire [31:0] w_pc;

  reg [31:0] r_pc = 0;
  assign w_pc = r_pc;
  wire [31:0] #10 w_npc = w_pc + 4;
  always@(posedge w_clk) #5 r_pc <= w_npc;
endmodule
```
 
```
1 00000000
56 00000004
156 00000008
256 0000000c
```



# m\_amemory 非同期式メモリの記述とシミュレーション

- Verilog HDLでは、ビット幅Bでワード数Wのメモリ m を `reg [B-1:0] m [0:W-1]` として宣言できる。
- 読み出す動作でクロック信号を利用しないメモリを**非同期メモリ (asynchronous memory)**と呼ぶ。
- 非同期式メモリ**の記述例を示す。シミュレーションでの読み出しの遅延を **20nsec** とした。w\_addr で指定されたアドレスの内容を読み出す。posedge w\_clk のタイミングで、w\_we (write enable) が1の時に、w\_addr で指定されたアドレスに w\_din (data in) の値を書き込む。
- このコード (code111.v) をシミュレーションして、波形を確認すること。

```

module m_amemory (w_clk, w_addr, w_we, w_din, w_dout);
  input wire w_clk, w_we;
  input wire [11:0] w_addr;
  input wire [31:0] w_din;
  output wire [31:0] w_dout;

  reg [31:0] cm_ram [0:4095]; // 4K word (4096 x 32bit) memory
  always @(posedge w_clk) if (w_we) cm_ram[w_addr] <= w_din;
  assign #20 w_dout = cm_ram[w_addr];

  initial begin
    cm_ram[0]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'd0, 5'd0, 7'b0110011}; // add x0, x0, x0
    cm_ram[1]={7'd0, 5'd1, 5'd0, 3'd0, 5'd4, 7'b0110011}; // add x4, x0, x1
    cm_ram[2]={7'd0, 5'd2, 5'd1, 3'd0, 5'd5, 7'b0110011}; // add x5, x1, x2
    cm_ram[3]={7'd0, 5'd5, 5'd4, 3'd0, 5'd6, 7'b0110011}; // add x6, x4, x5
    cm_ram[4]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'd0, 5'd0, 7'b0110011}; // add x0, x0, x0
  end
endmodule

```

```



module m_top ();
  reg r_clk=0; initial forever #50 r_clk = ~r_clk;
  reg [31:0] r_pc = 0;
  always @(posedge r_clk) r_pc <= #3 r_pc + 4;

  wire [31:0] w_data;
  m_amemory m (r_clk, r_pc[13:2], 1'd0, 32'd0, w_data);

  initial $dumpfile("main.vcd"); /* file name for GTKWave */
  initial $dumpvars(0, m_top); /* module for GTKWave */
  initial #1000 $finish;
  always@(*) #80 $write("%3d %d %x\n", $time, r_pc, w_data);
endmodule


```

code111.v

  

# Register file, レジスタファイル m\_regfile の実装

- Verilog HDLでは, ビット幅Bでワード数Wのメモリ  $m$  を `reg [B-1:0] m [0:W-1]` として宣言できる.
- `w_rr1` で指定したレジスタの値を読み出し `w_rdata1` に出力する. 非同期の読み出し.
- `w_rr2` で指定したレジスタの値を読み出し `w_rdata2` に出力する. 非同期の読み出し.
  - ただし, `x0` (zero) の読み出しは, 値0を出力する.
- `posedge w_clk` のタイミングで, `w_we` (write enable) が1の時に, `w_wr` (write register) で指定されたレジスタに `w_wdata` (write data) の値を書き込む.
- このモジュールではadd命令の動作確認のために `x1` を1で, `x2` を2で初期化している.

 

code112.v

```
module m_regfile (w_clk, w_rr1, w_rr2, w_wr, w_we, w_wdata, w_rdata1, w_rdata2);
    input wire w_clk;
    input wire [4:0] w_rr1, w_rr2, w_wr;
    input wire [31:0] w_wdata;
    input wire w_we;
    output wire [31:0] w_rdata1, w_rdata2;


    reg [31:0] r[0:31];
    assign w_rdata1 = (w_rr1==0) ? 0 : r[w_rr1];
    assign w_rdata2 = (w_rr2==0) ? 0 : r[w_rr2];
    always @(posedge w_clk) if(w_we) r[w_wr] <= w_wdata;

    initial r[1] = 1;
    initial r[2] = 2;
endmodule
```


 
# m\_proc02 addを処理するシングルサイクルのプロセッサ


- 命令フェッチ(IF), デコードとオペランドフェッチ(ID), 実行(EX), ライトバック(WB) の処理をおこなう加算命令 (add) のみに対応したプロセッサのブロック図



# m\_proc02 addを処理するシングルサイクルのプロセッサ

- 命令フェッチ(IF), デコードとオペランドフェッチ(ID), 実行(EX), ライトバック(WB)の処理をおこなう加算命令 (add) のみに対応したプロセッサのブロック図
- このプロセッサ (code113.v)で, code111.v の命令列(p.7)を実行するときの配線の値を考える.

code113.v の一部

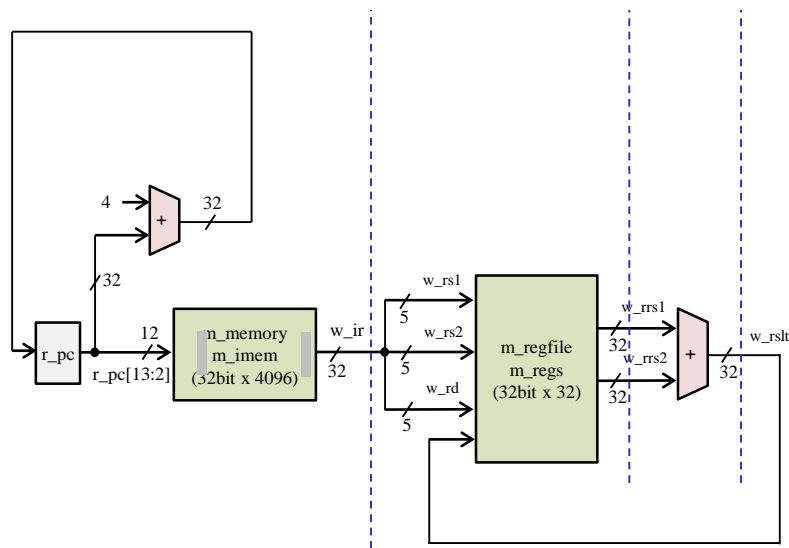

```

module m_proc02 (w_clk, w_ce, w_led);
  input  wire w_clk, w_ce;
  output wire [31:0] w_led;


  reg [31:0] r_pc = 0;
  always @(posedge w_clk) #5 if(w_ce & r_pc[13:2] != 4) r_pc <= r_pc + 4;
  wire [31:0] w_ir;
  m_amemory m_imem (w_clk, r_pc[13:2], 1'd0, 32'd0, w_ir);

  wire [4:0] w_rs1 = w_ir[19:15];
  wire [4:0] w_rs2 = w_ir[24:20];
  wire [4:0] w_rd  = w_ir[11:7];
  wire [31:0] w_rrs1, w_rrs2, w_rslt;
  m_regfile m_regs (w_clk, w_rs1, w_rs2, w_rd, w_ce, w_rslt, w_rrs1, w_rrs2);

  assign #10 w_rslt = w_rrs1 + w_rrs2;

  reg [31:0] r_led = 0;
  always @(posedge w_clk) if(w_ce & w_rd == 6) r_led <= w_rslt;
  assign w_led = r_led;
endmodule

```

 


# m\_proc02 addを処理するシングルサイクルのプロセッサ


- code113.v をシミュレーションして, その波形を確認すること.
- 命令フェッチ(IF), デコードとオペランドフェッチ(ID), 実行(EX), ライトバック(WB) の処理をおこなう加算命令 (add) のみに対応したプロセッサ
- m\_proc02 のインスタンス名を p とする. p の内部の r\_pc は, ピリオドを用いて p.r\_pc として参照できる.
- 同様に, p に含まれるインスタンス m\_reg の内部の r[1] は, p.m\_reg.r[1] として参照できる。

code113.v の一部

```
module m_top ();
  reg r_clk=0; initial forever #50 r_clk = ~r_clk;
  wire [31:0] w_led;
  m_proc02 p (r_clk, 1'b1, w_led);
  initial $dumpfile("main.vcd"); /* file name for GTKWave */
  initial $dumpvars(0, m_top); /* module for GTKWave */
  initial #550 $finish;
  always@(posedge r_clk) #1 $write("%4d %x: %x %x -> %x\n",
                                   $time, p.r_pc, p.w_rrs1, p.w_rrs2, p.w_rslt);
endmodule
```

 

# m\_proc02 addを処理するシングルサイクルのプロセッサ

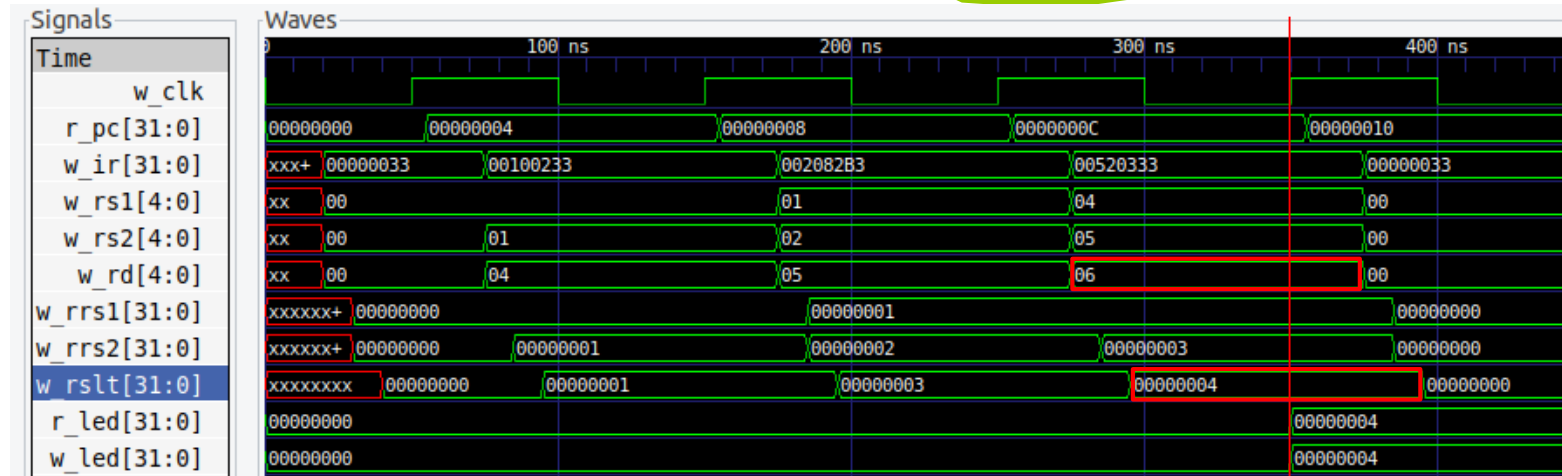

```

module m_proc02 (w_clk, w_ce, w_led);
  input wire w_clk, w_ce;
  output wire [31:0] w_led;

  reg [31:0] r_pc = 0;
  always @(posedge w_clk) #5 if(w_ce & r_pc[13:2]!=4) r_pc <= r_pc + 4;
  wire [31:0] w_ir;
  m_memory m_imem (w_clk, r_pc[13:2], 1'd0, 32'd0, w_ir);


  wire [4:0] w_rs1 = w_ir[19:15];
  wire [4:0] w_rs2 = w_ir[24:20];
  wire [4:0] w_rd = w_ir[11:7];
  wire [31:0] w_rrs1, w_rrs2, w_rslt;
  m_regfile m_regfile (w_clk, w_rs1, w_rs2, w_rd, w_ce, w_rslt, w_rrs1, w_rrs2);

  assign #10 w_rslt = w_rrs1 + w_rrs2;

  reg [31:0] r_led = 0;
  always @(posedge w_clk) if(w_ce & w_rd==6) r_led <= w_rslt;
  assign w_led = r_led;
endmodule
    
```

code113.v の一部

w\_led の出力の値はどうなるか？

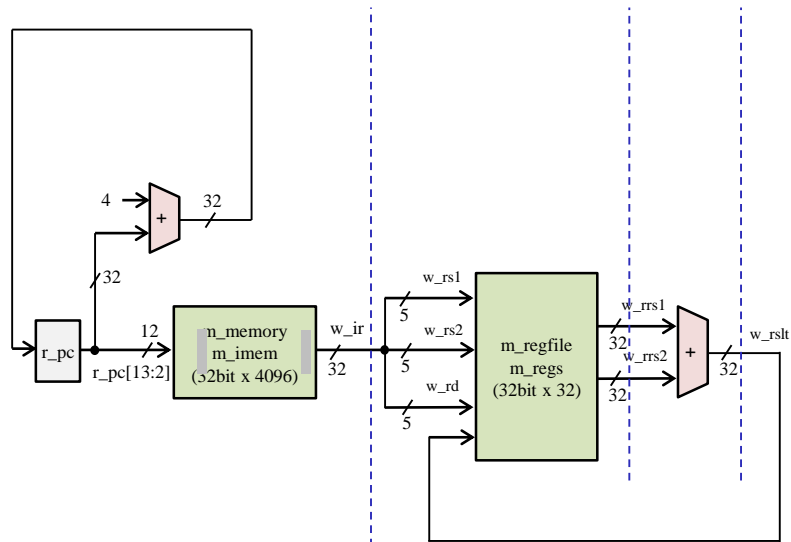

# m\_proc02 addを処理するシングルサイクルのプロセッサ

- FPGA で動作させるためのコード code115.v の内容を理解すること。
- 50MHz のクロック信号を生成するように clk\_wiz\_0 を生成する。
- 32ビットの入力を持つように vio\_0 を生成する。
- FPGA で動作させたときの VIO の値はどうか？

```
module m_main (w_clk, w_led);
  input  wire w_clk;
  output wire [3:0] w_led;

  wire [31:0] w_dout;
  wire w_clk2, w_locked;
  clk_wiz_0 clk_w0 (w_clk2, 0, w_locked, w_clk);
  vio_0 vio_00(w_clk2, w_dout);

  m_proc02 p (w_clk2, w_locked, w_dout);

  reg [3:0] r_led = 0;
  always @(posedge w_clk2)
    r_led <= {^w_dout[31:24], ^w_dout[23:16], ^w_dout[15:8], ^w_dout[7:0]};
  assign w_led = r_led;
endmodule
```

```
module m_proc02 (w_clk, w_ce, w_led);
  input  wire w_clk, w_ce;
  output wire [31:0] w_led;

  reg [31:0] r_pc = 0;
  always @(posedge w_clk) #5 if(w_ce & r_pc[13:2]!=4) r_pc <= r_pc + 4;
  wire [31:0] w_ir;
  m_amemory m_imem (w_clk, r_pc[13:2], 1'd0, 32'd0, w_ir);

  wire [4:0] w_rs1 = w_ir[19:15];
  wire [4:0] w_rs2 = w_ir[24:20];
  wire [4:0] w_rd  = w_ir[11:7];
  wire [31:0] w_rrs1, w_rrs2, w_rslt;
  m_regfile m_regs (w_clk, w_rs1, w_rs2, w_rd, w_ce, w_rslt, w_rrs1, w_rrs2);

  assign #10 w_rslt = w_rrs1 + w_rrs2;


  reg [31:0] r_led = 0;
  always @(posedge w_clk) if(w_ce & w_rd==6) r_led <= w_rslt;
  assign w_led = r_led;
endmodule
```

w\_led の出力の値はどうか？


code115.v の一部
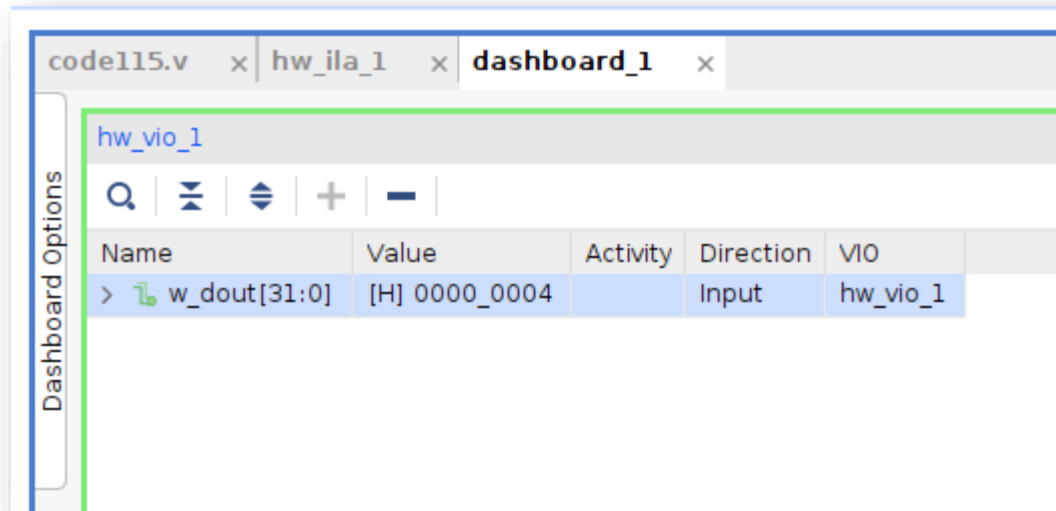
# code115.v のFPGAへの実装と動作確認


- Vivado のプロジェクトを開き, code115.v, main11.xdc を登録する.
- 50MHz のクロック信号を生成するように clk\_wiz\_0 を生成する.
- 32ビットの入力を持つように vio\_0 を生成する.
- Vivado で論理合成, 配置・配線してbitstreamファイルを生成する. (ここでエラーになる場合には, デバッグすること.)
- FPGAをコンフィギュレーションして, VIOの値が想定通りになることを確認する.
- 「担当の教員あるいはTA」にVIOの値を確認してもらうこと.



  
Check Point 5


 


# Project\_6

 
  
# m\_proc03 add と addi を処理するプロセッサ

- 命令フェッチ(IF), デコードとオペランドフェッチ(ID), 実行(EX), ライトバック(WB) の処理をおこなう加算命令(add, addi)に対応したプロセッサのブロック図





# m\_proc03 add と addi を処理するプロセッサ



- /home/tu\_kise/cld/2023/code150.v を作業用のディレクトリにコピーする。
- code150.v を修正すること。
- 波形を確認すること。

```
module m_amemory (w_clk, w_addr, w_we, w_din, w_dout);
  input wire w_clk, w_we;
  input wire [11:0] w_addr;
  input wire [31:0] w_din;
  output wire [31:0] w_dout;

  reg [31:0] cm_ram [0:4095]; // 4K word (4096 x 32bit) memory
  always @(posedge w_clk) if (w_we) cm_ram[w_addr] <= w_din;
  assign #20 w_dout = cm_ram[w_addr];

  initial begin
    cm_ram[0]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'd0, 5'd0, 7'b0110011}; // add x0, x0, x0
    cm_ram[1]={12'h008, 5'd0, 3'd0, 5'd4, 7'b0010011}; // addi x4, x0, 8
    cm_ram[2]={12'hffe, 5'd0, 3'd0, 5'd5, 7'b0010011}; // addi x5, x0, -2
    cm_ram[3]={7'd0, 5'd5, 5'd4, 3'd0, 5'd6, 7'b0110011}; // add x6, x4, x5
    cm_ram[4]={7'd0, 5'd0, 5'd0, 3'd0, 5'd0, 7'b0110011}; // add x0, x0, x0
  end
endmodule
```

```
module m_proc03 (w_clk, w_ce, w_led);
  input wire w_clk, w_ce;
  output wire [31:0] w_led;


  reg [31:0] r_pc = 0;
  always @(posedge w_clk) #5 if(w_ce & r_pc[13:2]!=4) r_pc <= r_pc + 4;
  wire [31:0] w_ir;
  m_amemory m_imem (w_clk, r_pc[13:2], 1'd0, 32'd0, w_ir);

  wire [4:0] w_rs1 = w_ir[19:15];
  wire [4:0] w_rs2 = w_ir[24:20];
  wire [4:0] w_rd = w_ir[11:7];
  wire [31:0] w_rrs1, w_rrs2, w_rslt;
  m_regfile m_regs (w_clk, w_rs1, w_rs2, w_rd, w_ce, w_rslt, w_rrs1, w_rrs2);

  /**** Please describe this part by yourself *****/

  reg [31:0] r_led = 0;
  always @(posedge w_clk) if(w_ce & w_rd==6) r_led <= w_rslt;
  assign w_led = r_led;
endmodule
```

code150.v の一部

 

# code150.v の修正とシミュレーションによる動作確認

- 命令フェッチ(IF), デコードとオペランドフェッチ(ID), 実行(EX), ライトバック(WB) の処理をおこなう加算命令(add, addi)に対応したプロセッサの動作になるように, code150.v のモジュール m\_proc03 を修正すること.
- iverilog でシミュレーションして, 得られる波形が正しいものであることを確認すること.
- 「担当の教員あるいはTA」に波形と記述した m\_proc03 のコードを確認してもらうこと.



Check Point 6





# References



# References

- Computer Logic Design support page
  - <https://www.arch.cs.titech.ac.jp/lecture/CLD/>
- ACRi Room
  - <https://gw.acri.c.titech.ac.jp>
- ACRi Blog
  - <https://www.acri.c.titech.ac.jp/wordpress/>
- 情報工学系計算機室
  - <http://www.csc.titech.ac.jp/>
- Xilinx Vivado Design Suite
  - <https://japan.xilinx.com/products/design-tools/vivado.html>
- Digilent Arty A7-35T
  - <https://reference.digilentinc.com/reference/programmable-logic/arty-a7/start>
- Verilog HDL
  - <https://ja.wikipedia.org/wiki/Verilog>

